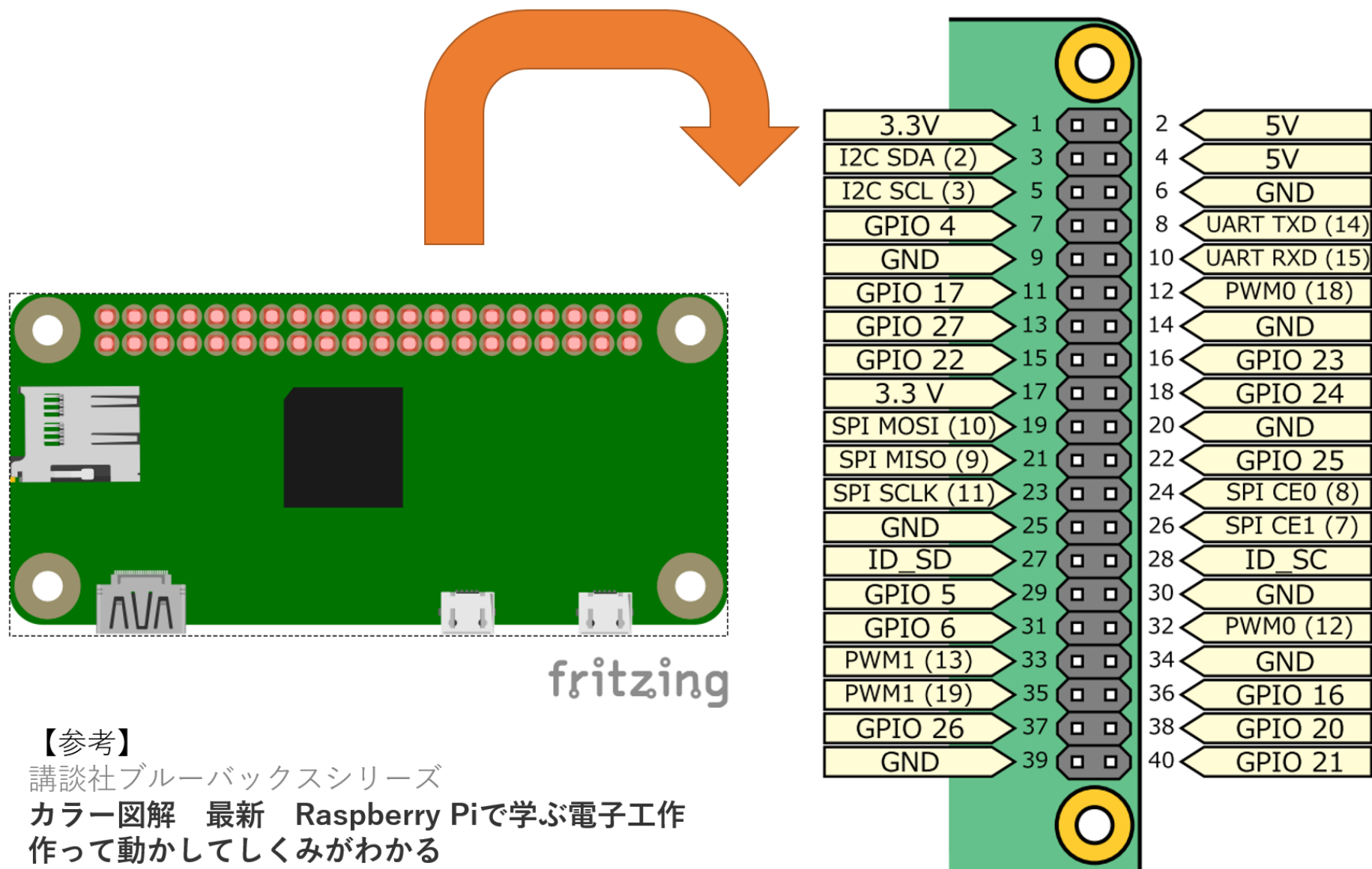


# Raspberry Pi GPIO制御

## Raspberry Pi の GPIOピンヘッダ

Raspberry Pi のGPIOピンヘッダは、Pi2, Pi3, Zeroシリーズ全て共通で以下のような配列になっている

また、Raspberry Pi の電圧は **5V** or **3.3V** になっている




【参考】  
講談社ブルーバックスシリーズ  
カラー図解 最新 Raspberry Piで学ぶ電子工作  
作って動かしてしくみがわかる

## 電気回路の基本


- ・ オームの法則：電流I[A] = 電圧V[V] / 抵抗R[Ω]
- ・ 電圧の基準（0V）となるアース（GND）が必要
- ・ 電源からアースに向かって電流が流れる

電気回路の基本

 

抵抗がない場合

電流が無限[A]になるため、ショートする

 


# 簡単なLED回路

## 一般的な赤色LED

- アノード(+)からカソード(-)の方向に電流が流れると光る
  - 通常、アノード側の端子の方が少し長くなっている
- 10〜20mA以内の電流が流れると光る
  - それ以上の電流が流れると壊れる可能性がある
- LEDの両端で1.85V程度の電位差が生じる

## 回路図設計

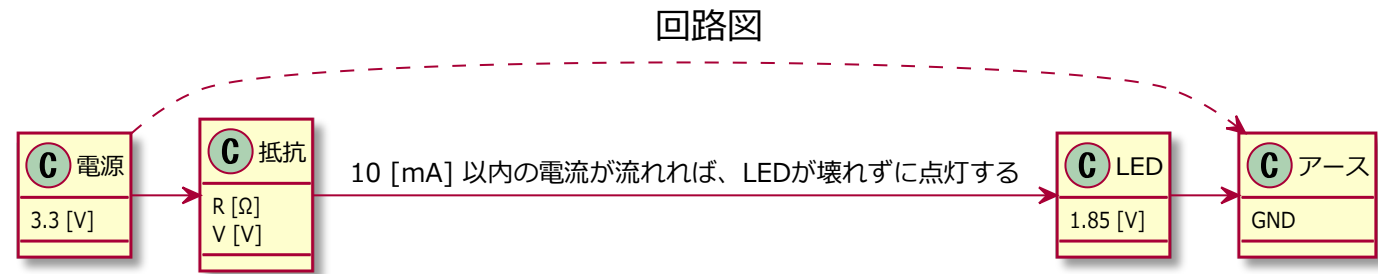


1. 電源 -> アース : 3.3Vの電位差が生じる
  - 抵抗にかかる電圧 $V = 3.3 - 1.85 = 1.45$  [V]
2. オームの法則より  $R = V / I$ 
  - 抵抗 $R = 1.45 / 0.01 (=10\text{mA}) = 145$  [ $\Omega$ ]
3. 145 $\Omega$ 以上の抵抗を挟んでやれば正常にLEDが点灯する
  - ただし、抵抗値が大きすぎるとLEDの光が弱くなる
  - 今回は330 $\Omega$ の抵抗を使うことにした

## ブレッドボード設計

ブレッドボードはたくさんの穴の開いたボードで、電子部品を差し込んで回路を制作できるようになっている

また、ブレッドボードの内部は、下図の緑で囲んだ部分がつながった構造になっている

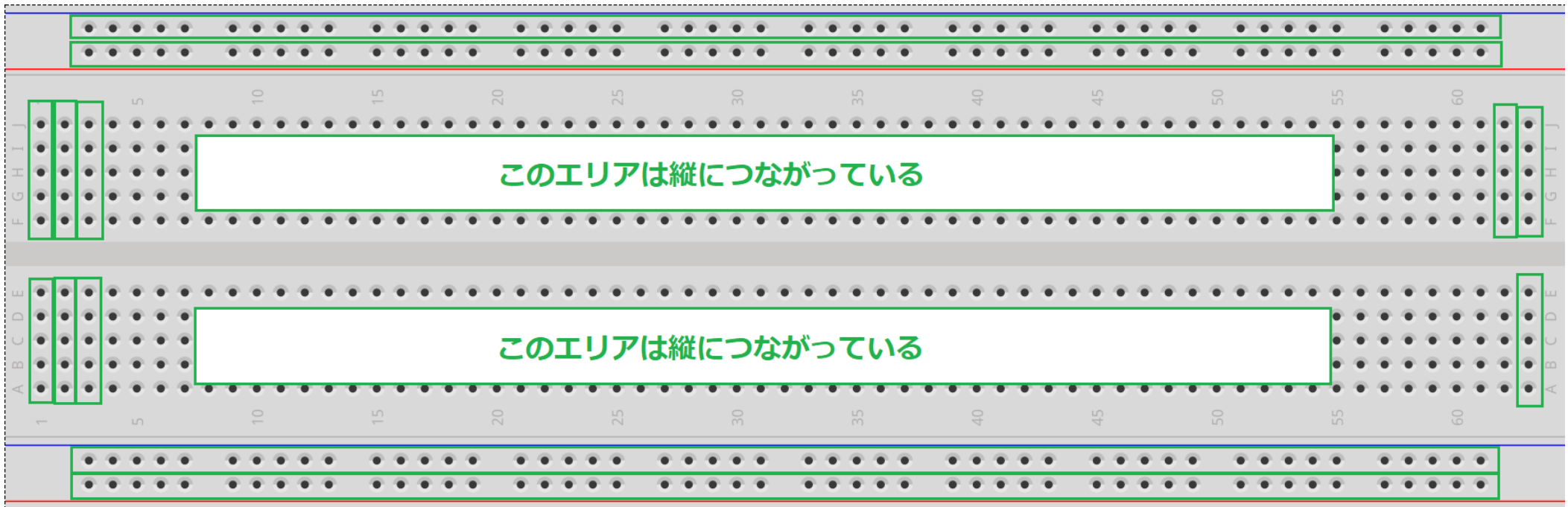


fritzing


そのため、上述した回路設計をブレッドボードで再現すると以下ようになる

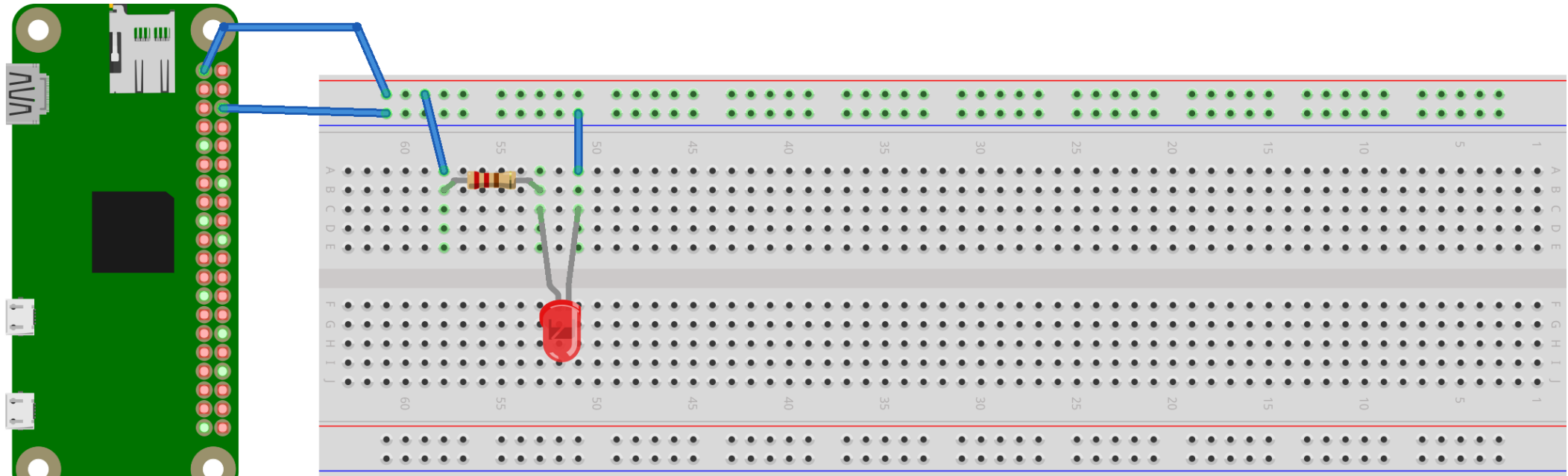なお、Raspberry Pi の電源がついた状態で組み立てて大丈夫だが、3.3V電源ピンとGNDピンが接触すると、ショートして Raspberry Pi が壊れるため、3.3V電源に繋ぐジャンパーワイヤーは最後に差し込むのが無難





fritzing

 

写真のように、LEDが点灯したら成功

回路を外すときは、組み立てる時と逆に、3.3V電源ピンのジャンパーワイヤーから外していけば安全

# PythonでLEDを点滅させる

## Python準備

Raspbian OSには、デフォルトでPythonがインストールされている

以下は、Raspbian Stretch にデフォルトでインストールされているPythonのバージョン確認例

```
$ python -V
Python 2.7.13

$ python3 -V
Python 3.5.3
```

しかし、GPIO制御に必要なライブラリ等はインストールされていないため、それらを準備する

- 1. とりあえず現在インストールされているパッケージを最新バージョンに更新しておく

- 更新するパッケージ数にもよるが、大体10～30分程度かかる

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get dist-upgrade
```

- `sudo apt-get upgrade` : パッケージ構成を変えない範囲でアップグレードする
- `sudo apt-get dist-upgrade` : パッケージ構成の変更に追従してアップグレード

2. GPIO制御用のライブラリをインストール


- 色々なライブラリが公開されているが、ここでは最もスタンダードな**RPi.GPIO**をインストールする

```
# Python2用
sudo apt-get install python-rpi.gpio
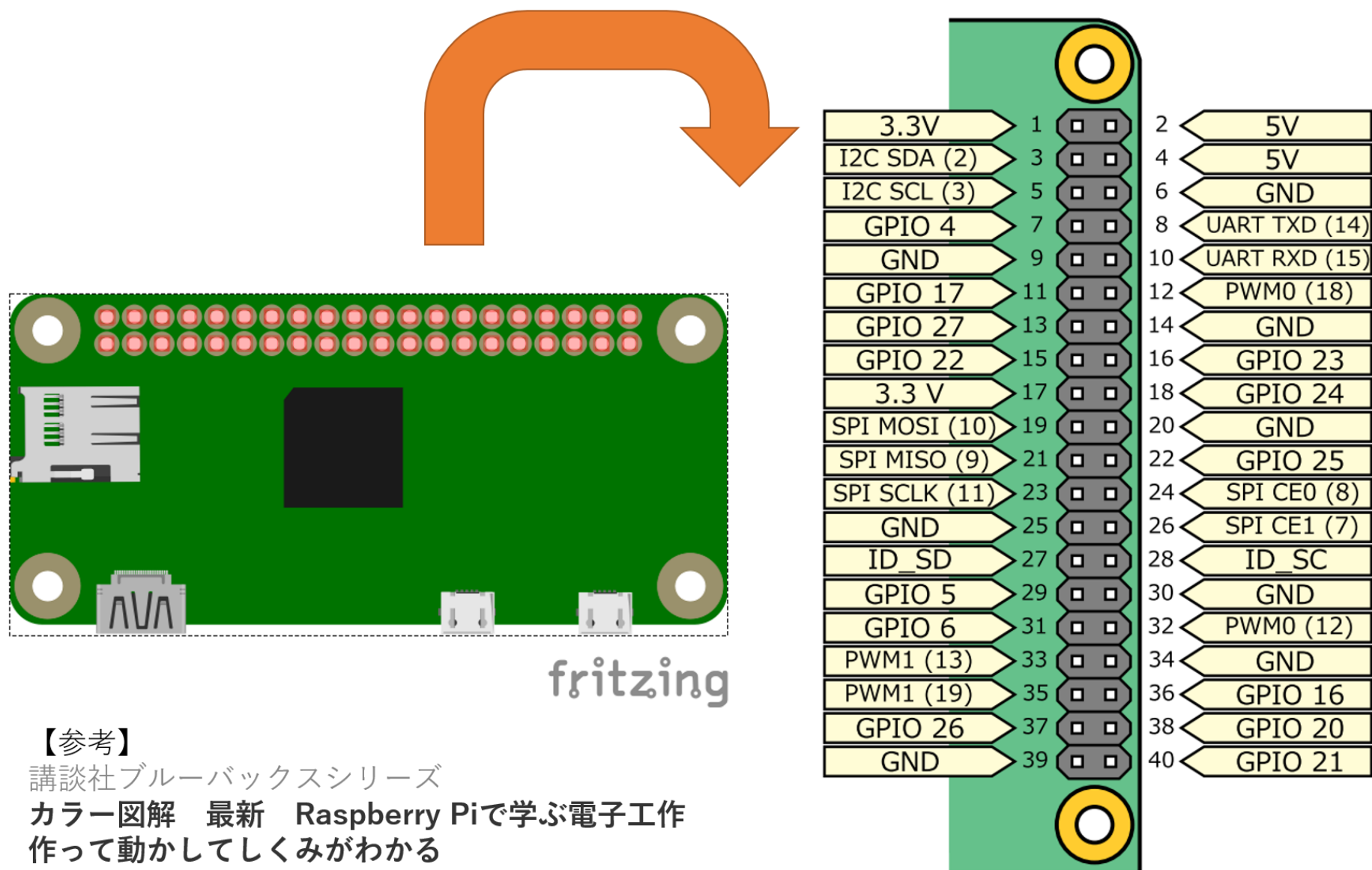
# Python3用
sudo apt-get install python3-rpi.gpio
```

回路設計


回路は前回のLED回路とほぼ同じだが、電源側を 3.3V（下図1番目のピン） から GPIO25（下図22番目のピン）に変更する




GPIOは"General-purpose input/output"の略で、汎用入出力を意味する

すなわち、プログラムで制御可能なピンであり、かつ入力（電圧のON/OFFを検出）にも出力（電圧のON/OFFを発信）にも使えるピンということである

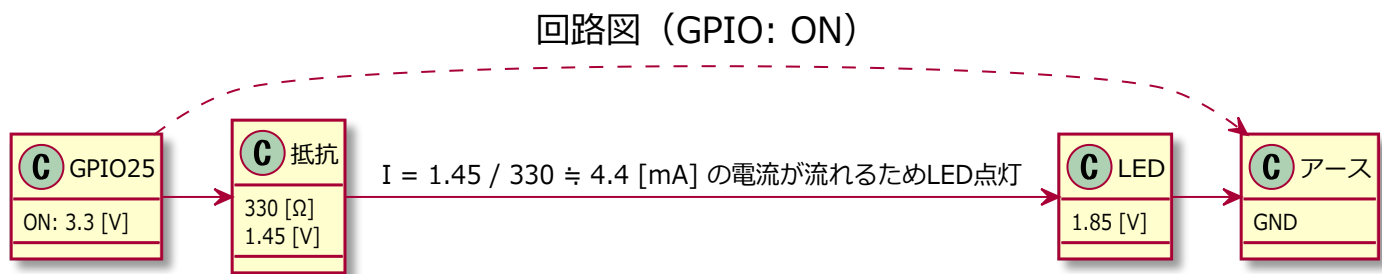
今回使う GPIO25 ピンは、ONのときは3.3Vの電圧を生じ、OFFのときは電圧がかからない（電流が流れない）ため、回路図のイメージは以下のようになる





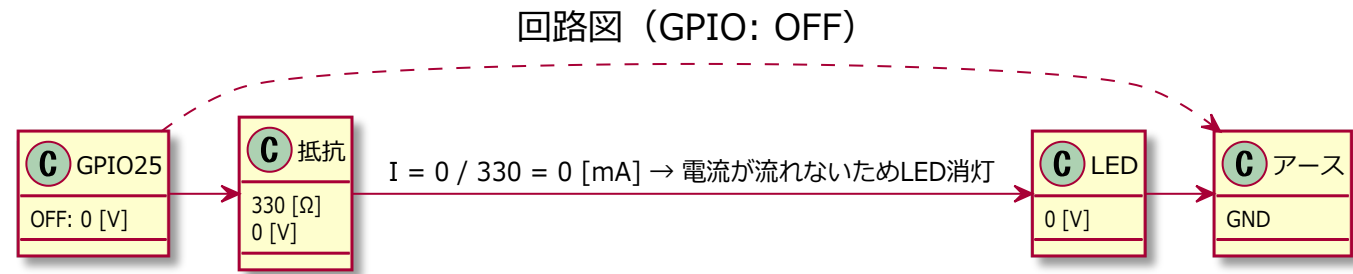

これを実際にブレッドボードで組むと以下のようなになる

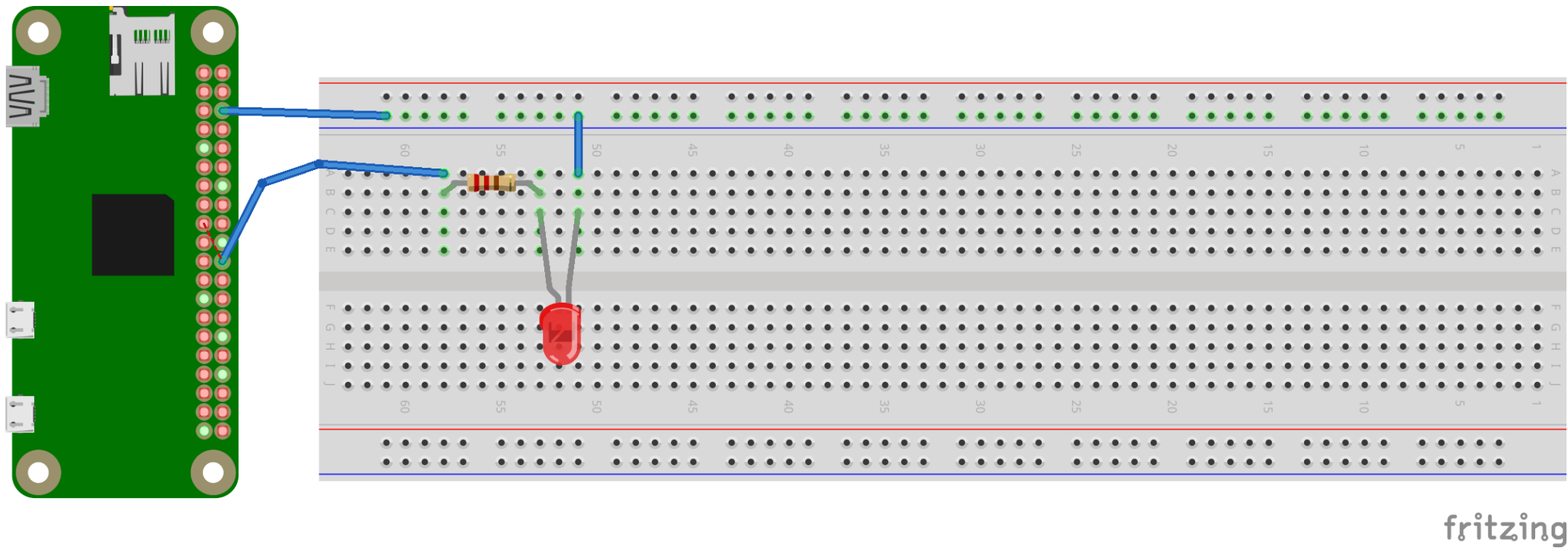

## GPIO制御プログラミング

回路を組み、Raspberry Pi とSSH接続したら、プログラムを組んでいく

1. `nano LED_test.py` で、"LED\_test.py"というファイルを新規作成してnanoエディタで開く
  - viエディタを使っても良いが、nanoはシンタックスハイライト機能があるため、コードが見やすい
2. 以下のようなプログラムを記述（コメントは無視してOK）

```
# LED_test.py: LEDを0.5秒おきに点滅させるプログラム
from RPi import GPIO # GPIO制御用のライブラリ
from time import sleep

# GPIOの初期化命令: 最初に一回実行
## BCM: 端末の指定方法 (GPIO.BOARDもあるが、基本BCMモードが良い)
GPIO.setup(GPIO.BCM)

# GPIO25 を出力ピンとしてセットアップ
## 端子番号は物理端子番号(Raspberry Pi GPIO図のピン番号)の22ではないため注意
GPIO.setup(25, GPIO.OUT)

while True: # ずっと点滅させるためループさせる
    GPIO.output(25, GPIO.HIGH) # GPIO25 から ON の電圧(3.3V)を発信→LED点灯
    sleep(0.5) # 0.5秒待つ
    GPIO.output(25, GPIO.LOW) # GPIO25 から OFF の電圧(0V)を発信→LED消灯
    sleep(0.5) # 0.5秒待つ
    # 以下ループの先頭に戻って繰り返し

# セットアップしたGPIOを全て解放して終了
GPIO.cleanup()
```

3. `sudo python LED_test.py` で、記述したプログラムを実行
  - LEDが0.5秒間隔で点滅すれば成功
4. 上記プログラムは無限ループのため、`Ctrl + C` キーを押して強制終了させる
  - この時、ループ中で強制終了するため、`GPIO.cleanup()` が呼ばれず、場合によってはLEDが点灯したまま終了してしまう
  - さらに、次にプログラムを実行しようとする「チャンネル（ピン）がすでに使用中」という感じの警告メッセージが現れる
5. 強制終了(`Ctrl + C`)時にも、`GPIO.cleanup()` が呼び出されるよう、以下のようにプログラムを改良する

```
# LED_test.py: LEDを0.5秒おきに点滅させるプログラム
from RPi import GPIO # GPIO制御用のライブラリ
from time import sleep

# GPIOの初期化命令: 最初に一回実行
## BCM: 端末の指定方法 (GPIO.BOARDもあるが、基本BCMモードが良い)
GPIO.setup(GPIO.BCM)

# GPIO25 を出力ピンとしてセットアップ
## 端子番号は物理端子番号(Raspberry Pi GPIO図のピン番号)の22ではないため注意
GPIO.setup(25, GPIO.OUT)

try: # 例外処理に対応
    while True: # ずっと点滅させるためループさせる
        GPIO.output(25, GPIO.HIGH) # GPIO25 から ON の電圧(3.3V)を発信→LED点灯
        sleep(0.5) # 0.5秒待つ
        GPIO.output(25, GPIO.LOW) # GPIO25 から OFF の電圧(0V)を発信→LED消灯
        sleep(0.5) # 0.5秒待つ
        # 以下ループの先頭に戻って繰り返し
except KeyboardInterrupt: # Ctrl+Cによる強制終了が起こった場合
    pass # 何も実行せず次の処理 (GPIO.cleanup()) に移行

# セットアップしたGPIOを全て解放して終了
GPIO.cleanup()
```

6. このプログラムでもう一度 `sudo python LED_test.py` を実行すれば、問題なく強制終了できるはず

まとめ

GPIO制御プログラムの基本的な流れは以下の通り

```
from RPi import GPIO # GPIO制御ライブラリの読み込み

''' GPIOのセットアップ '''
GPIO.setup(GPIO.BCM) # 基本はBCMモードで初期化
GPIO.setup(端末番号, GPIO.OUT or GPIO.IN) # GPIO[n番]を 出力 or 入力 ピンとしてセットアップ
''' ----- '''

try:
    while True:
        '''
        メインの処理をここで実行
        '''


except KeyboardInterrupt:
    pass

''' GPIOのクリーンアップ '''
GPIO.cleanup()
''' ----- '''
```

LEDをスイッチで制御

タクトスイッチを使い、LEDライトを制御してみる



タクトスイッチは以下のような構造となっている

 

回路設計



今回は、GPIO24 でスイッチのON/OFFを検出し、GPIO25 でLEDのON/OFFを発信することにする

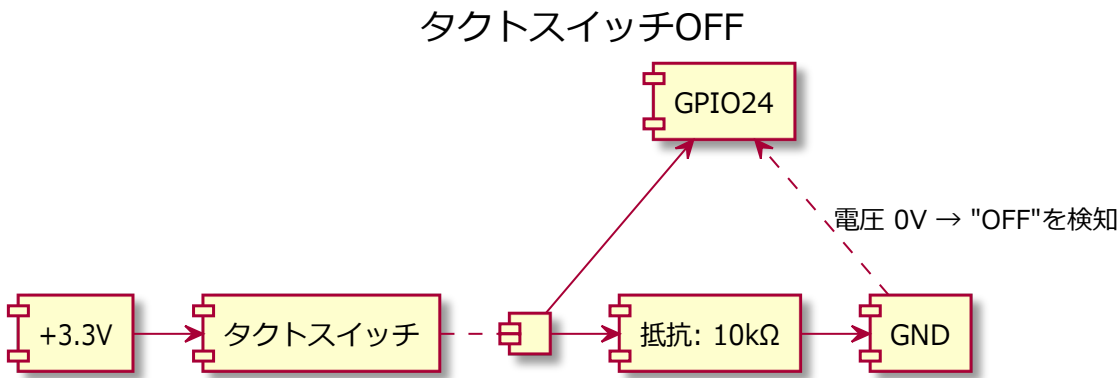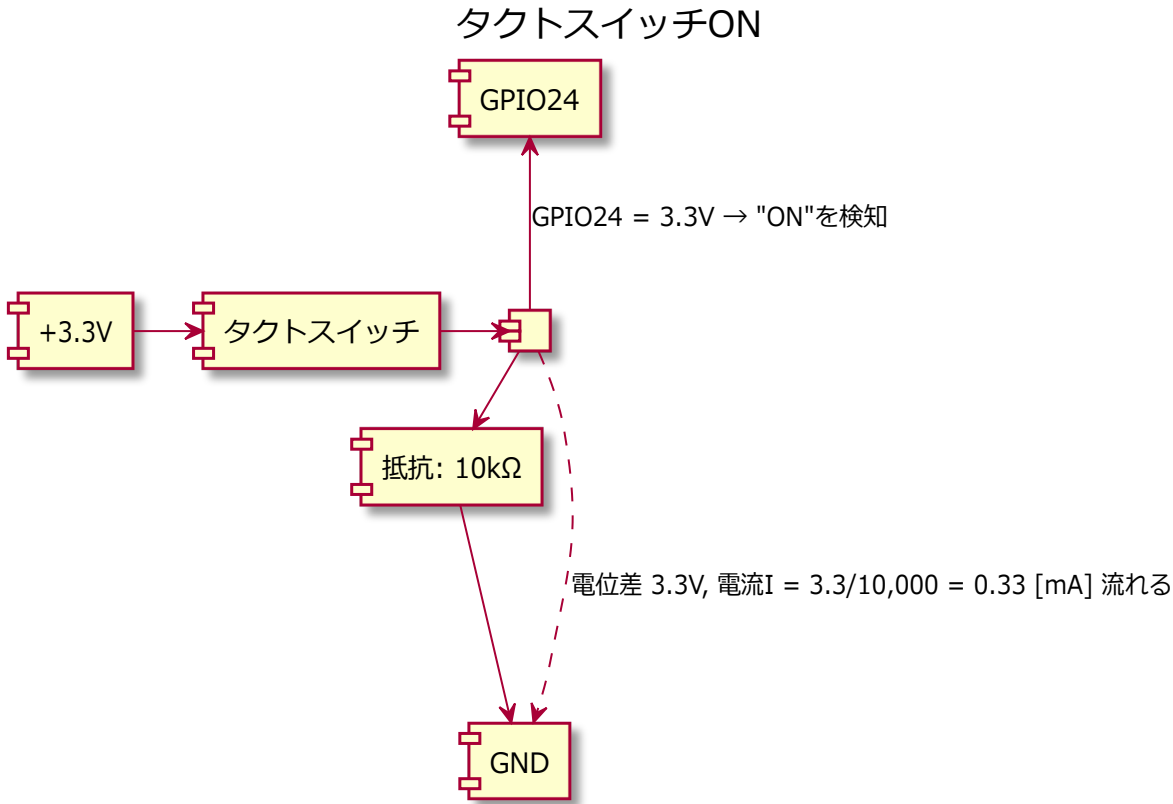LEDにON/OFF発信する回路（OUT回路）は前回の回路を流用するが、タクトスイッチの回路（IN回路）は以下のように**プルダウン抵抗**を用いた回路とする




なお、プルダウン抵抗には基本的に、10kΩや100kΩの大きな抵抗を選定する

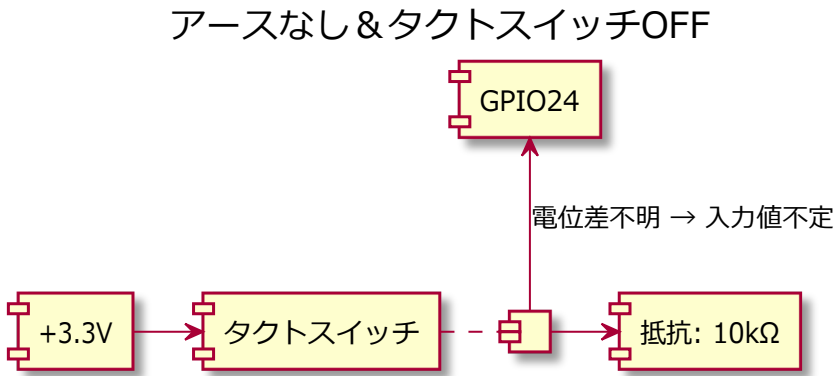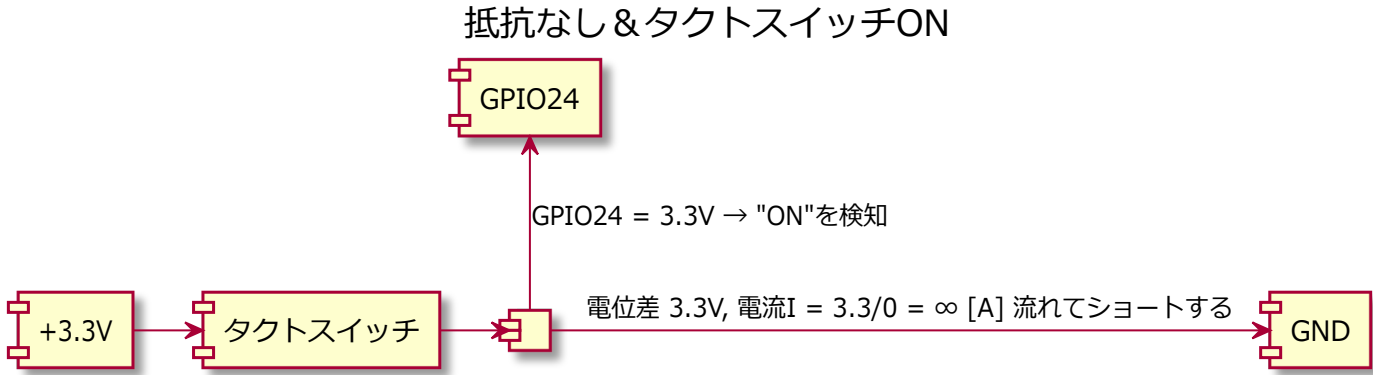以下のように、抵抗のない回路やアースしていない回路は、ショートしたりGPIO入力値が不定になったりする



実際にブレッドボードで回路を組んでみると以下ようになる

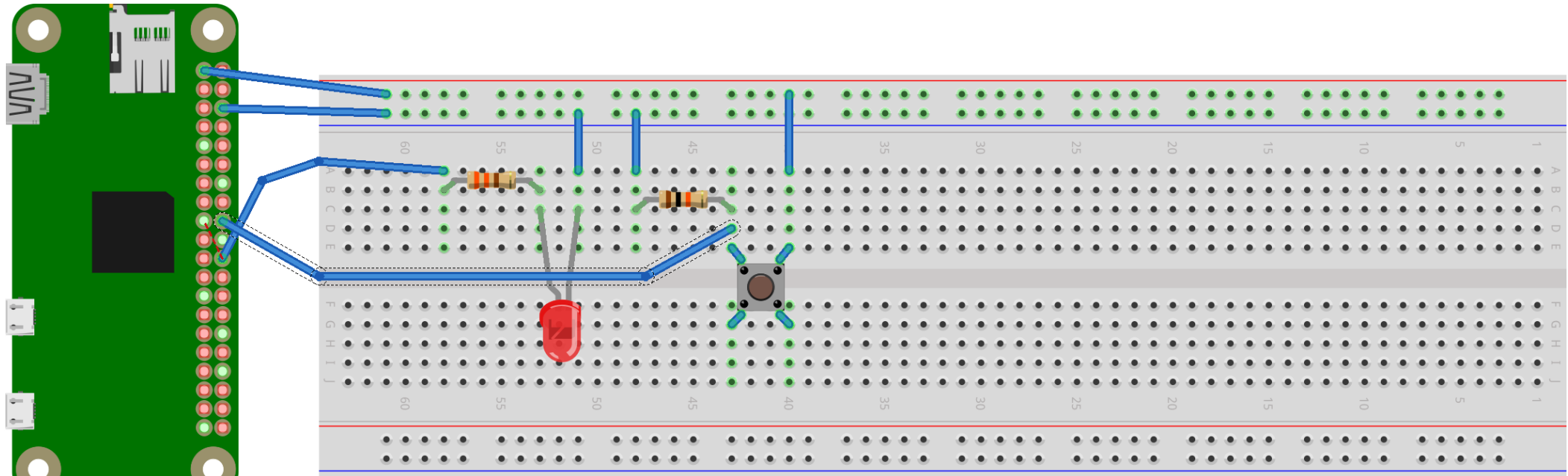

fritzing

複雑に見えるが、タクトスイッチのON/OFFを検出する GPIO24 (IN)回路と、LEDにON/OFFを発信する GPIO25 (OUT)回路を分けて考えれば比較的わかりやすいはず

## Pythonプログラム

プログラムは以下の通り

```
# LED_switch.py: LEDをスイッチで制御するプログラム
from RPi import GPIO # GPIO制御用のライブラリ
from time import sleep

# GPIOの初期化命令: 最初に一回実行
GPIO.setup(GPIO.BCM)

# GPIO24 を入力ピンとしてセットアップ
GPIO.setup(24, GPIO.IN)

# GPIO25 を出力ピンとしてセットアップ
GPIO.setup(25, GPIO.OUT)

try: # 例外処理に対応
    while True:
        if GPIO.input(24) == GPIO.HIGH: # GPIO24 が ON の電圧(3.3V)を受信した場合
            GPIO.output(25, GPIO.HIGH) # GPIO25 から ON の電圧(3.3V)を発信→LED点灯
        else: # GPIO24 が OFF の電圧(0V)を受信した場合
            GPIO.output(25, GPIO.LOW) # GPIO25 から OFF の電圧(0V)を発信→LED消灯

        sleep(0.01) # Raspberry Pi のCPUに過負荷がかかるのを防ぐため、10ミリ秒だけ待機

except KeyboardInterrupt: # Ctrl+Cによる強制終了が起こった場合
    pass # 何も実行せず次の処理 (GPIO.cleanup()) に移行

# セットアップしたGPIOを全て解放して終了
GPIO.cleanup()
```

sudo python LED\_switch.py を実行して、想定通りに動作すれば成功